



Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Joinville
Centro Tecnológico de Joinville - CTJ
Departamento de Engenharias da Mobilidade

EMB5116 – ELETRÔNICA ANALÓGICA

CIRCUITOS COM DIODOS

Prof^a Jéssika Melo de Andrade, Dra. Eng.

melo.jessika@ufsc.br

Joinville, 2025

SUMÁRIO




- Análise por reta de carga
- Circuitos com diodos:
 - Retificadores;
 - Ceifadores;
 - Grampeadores.

ANÁLISE POR RETA DE CARGA



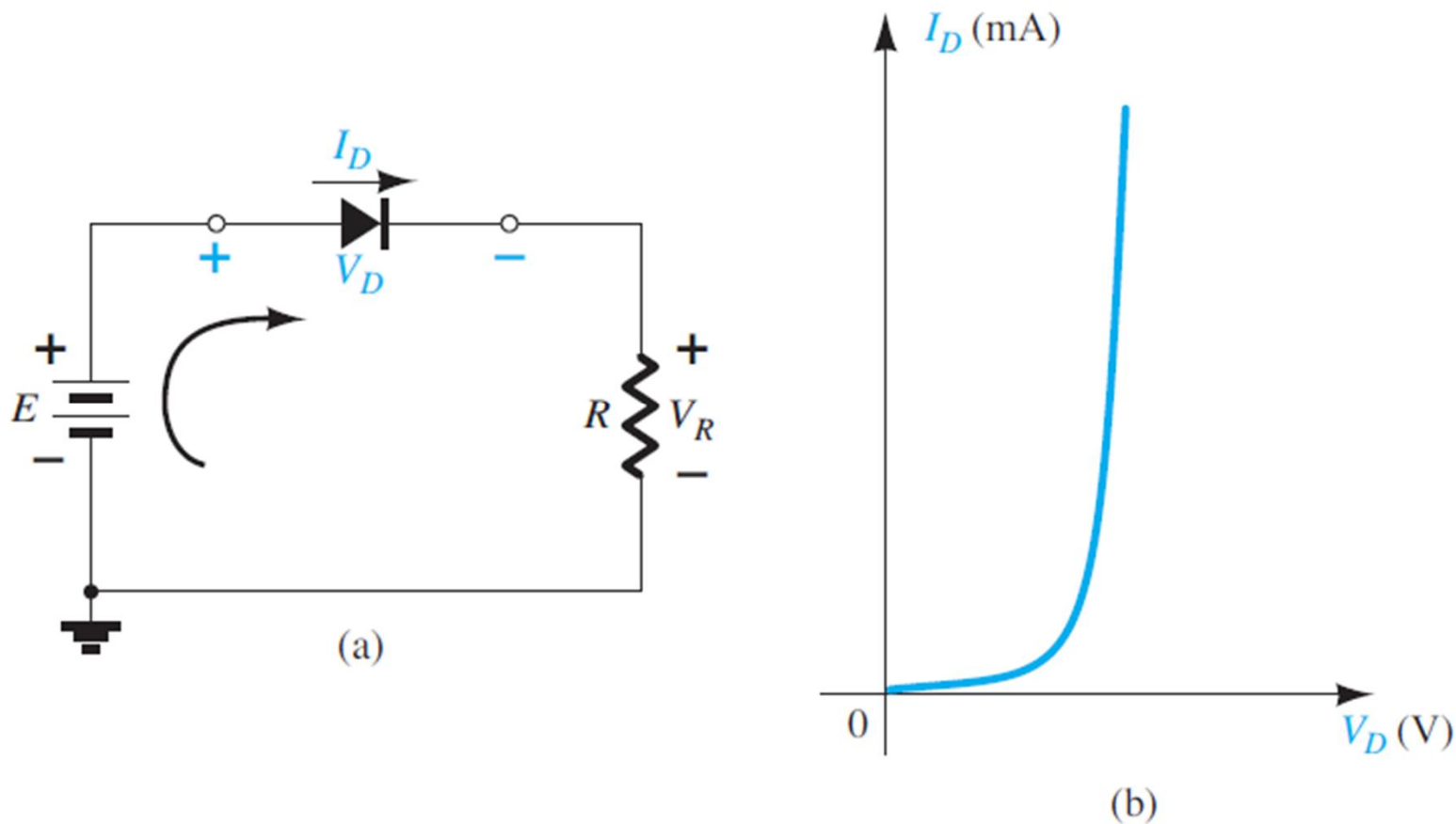
- Resolver o circuito significa determinar os valores de corrente e tensão que vão satisfazer ao mesmo tempo as características do diodo quanto os parâmetros do circuito escolhido.



ANÁLISE POR RETA DE CARGA



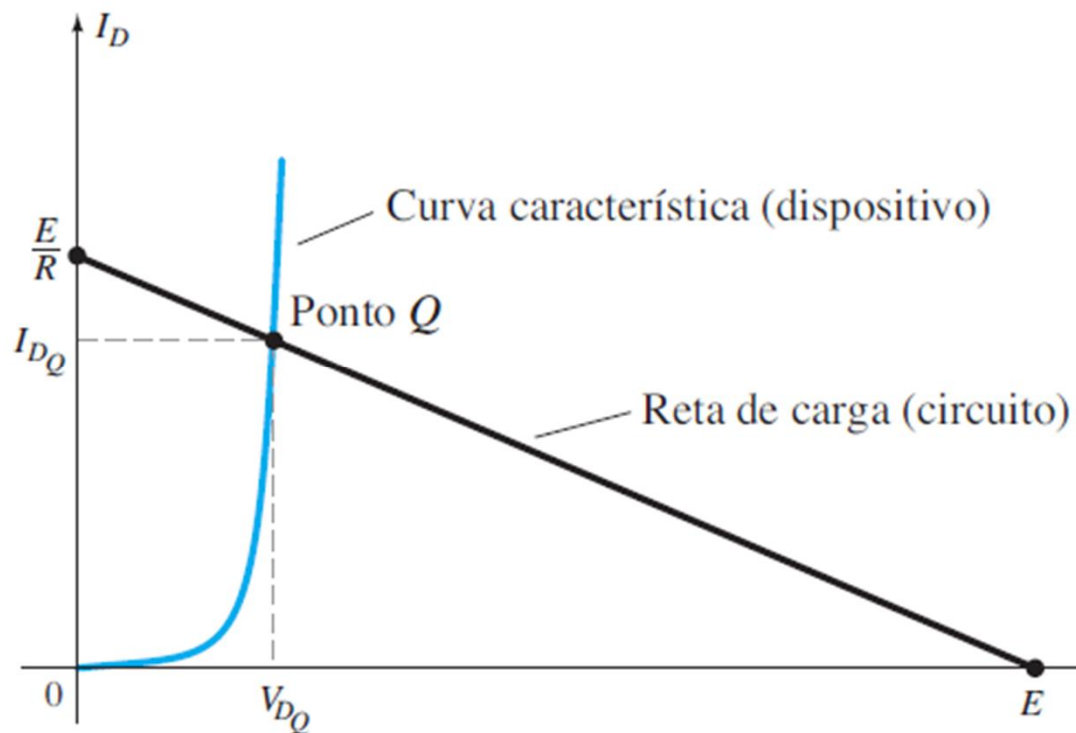- A linha reta é denominada reta de carga, porque a interseção no eixo vertical é definida pela carga aplicada R .
- A interseção das duas curvas vai definir a solução para o circuito.





A reta de carga é determinada unicamente pelo circuito empregado, enquanto a curva característica é definida pelo dispositivo escolhido.

ANÁLISE POR RETA DE CARGA



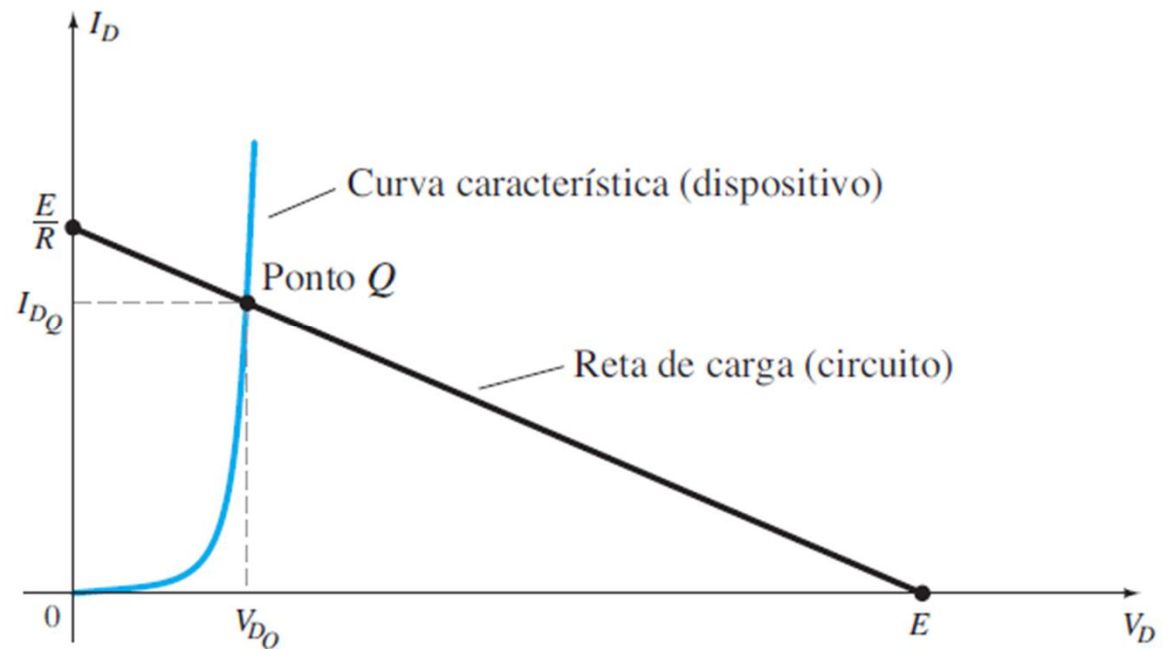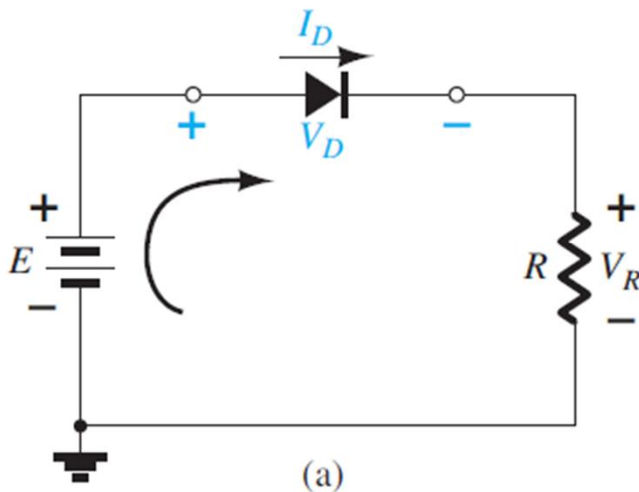- A interseção pode ser determinada aplicando a Lei das Tensões de Kirchhoff:





ANÁLISE POR RETA DE CARGA



- A interseção pode ser determinada aplicando a Lei das Tensões de Kirchhoff:

$$E = V_D + I_D R$$

$$I_D = \frac{E}{R} \Big|_{V_D=0} \qquad V_D = E \Big|_{I_D=0}$$

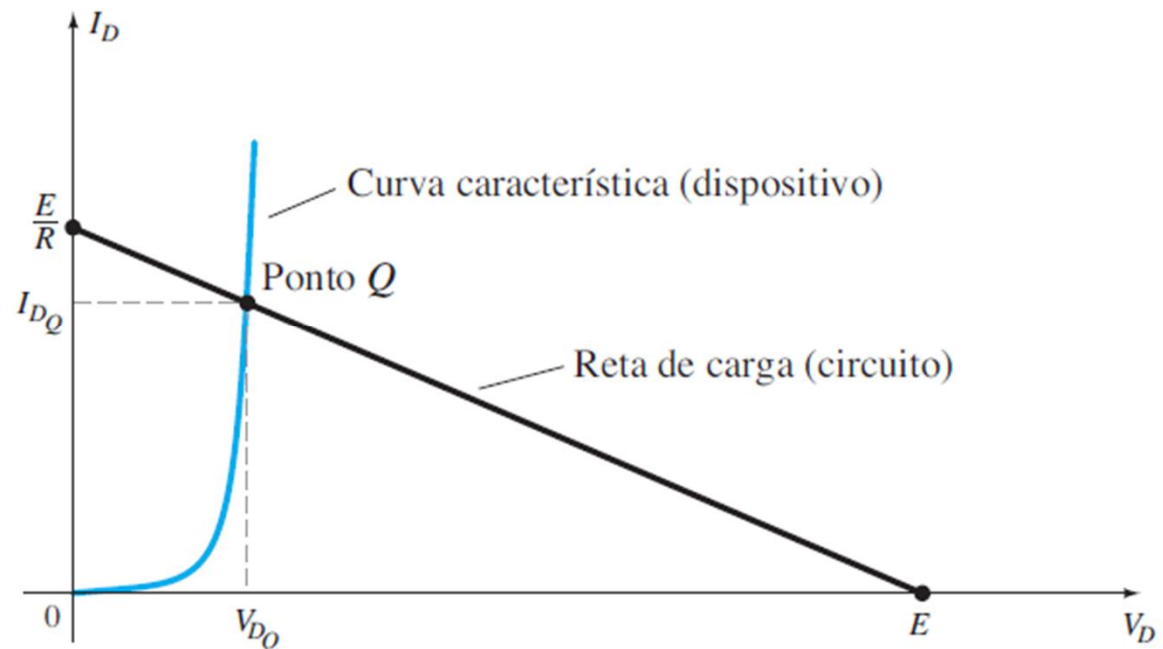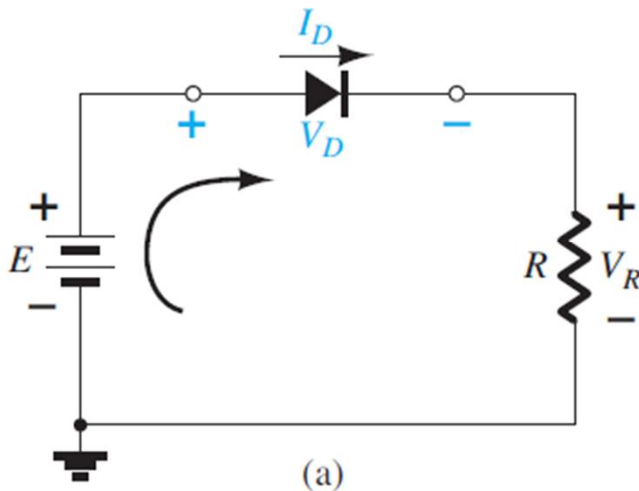



ANÁLISE POR RETA DE CARGA



Exemplo numérico:

Determine:

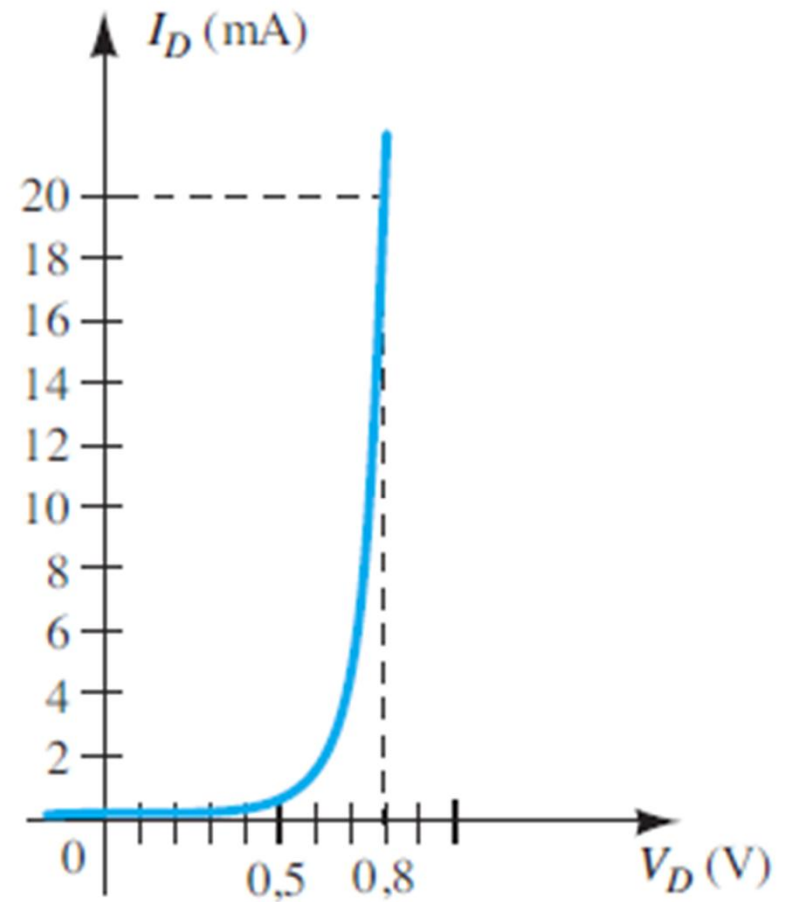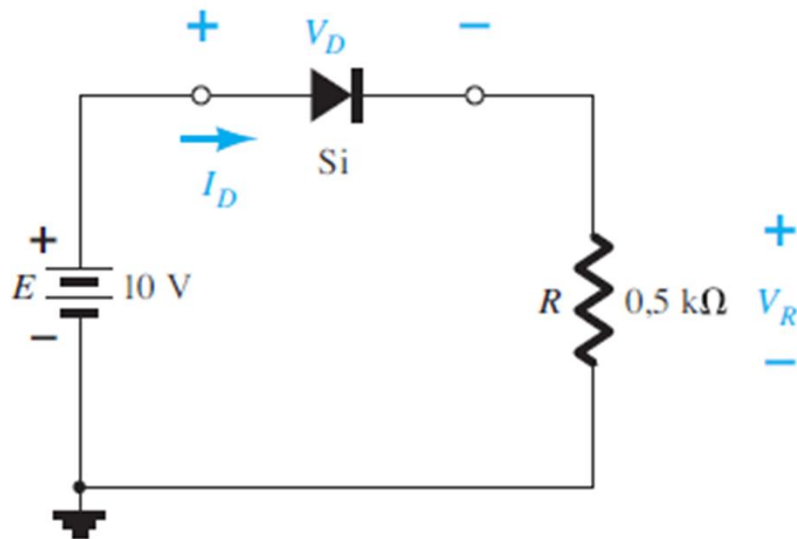- a) V_{DQ} e I_{DQ} .
- b) V_R
- c) Resistência cc do diodo



ANÁLISE POR RETA DE CARGA



Exemplo numérico:

a) V_{DQ} e I_{DQ}


$$V_{DQ} \cong 0,78 \text{ V}$$

$$I_{DQ} \cong 18,5 \text{ mA}$$

Pontos da reta:

$$I_D = \frac{E}{R} \Big|_{V_D=0 \text{ V}} = \frac{10 \text{ V}}{0,5 \text{ k}\Omega} = 20 \text{ mA}$$

$$V_D = E \Big|_{I_D=0 \text{ A}} = 10 \text{ V}$$

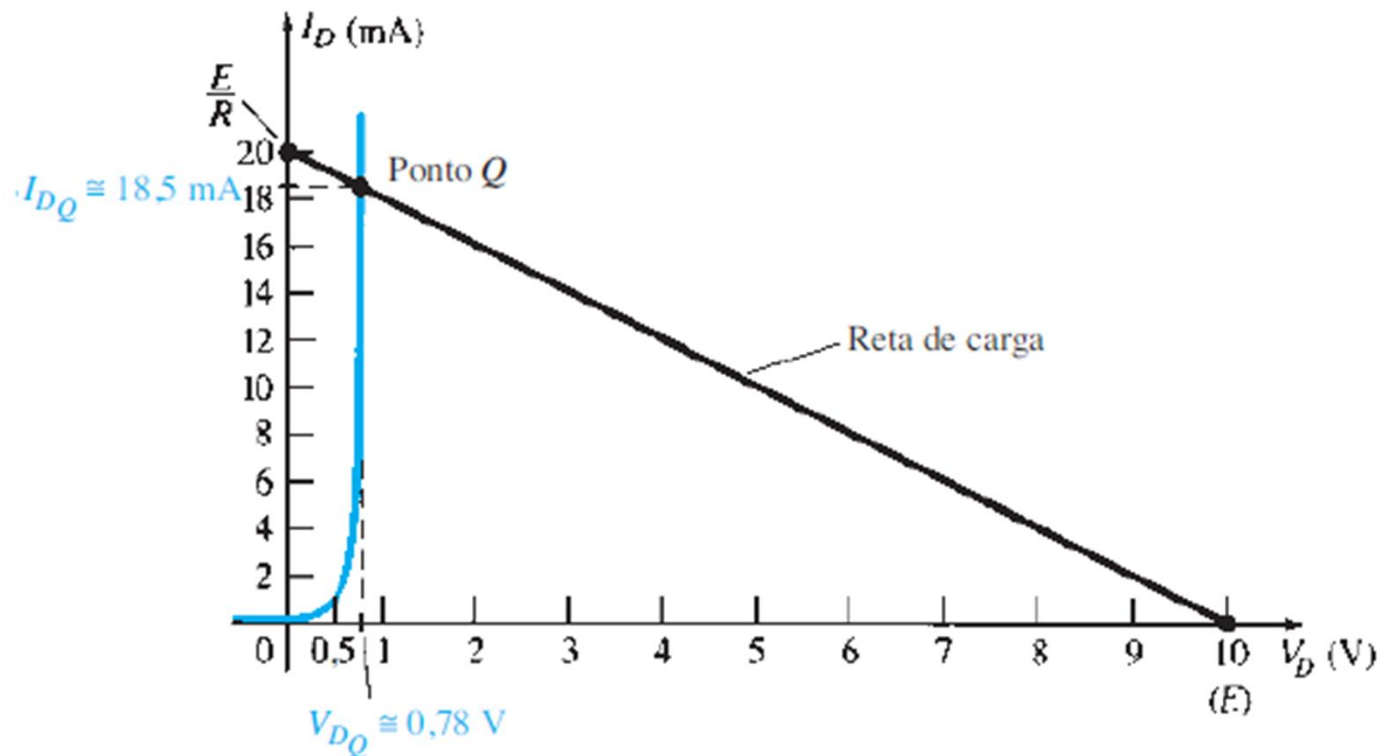

ANÁLISE POR RETA DE CARGA



- Exemplo numérico:

b) V_R

$$V_R = E - V_D = 10 \text{ V} - 0,78 \text{ V} = 9,22 \text{ V}$$

c) Resistência cc do diodo

$$R_D = \frac{V_{DQ}}{I_{DQ}} = \frac{0,78 \text{ V}}{18,5 \text{ mA}} = 42,16 \Omega$$

CIRCUITOS RETIFICADORES

CIRCUITOS RETIFICADORES




- Os retificadores possuem entrada CA (alternada) e saída CC (contínua).

□ Monofásicos: meia onda e onda-completa;

CIRCUITOS RETIFICADORES





- **RETIFICAÇÃO DE MEIA-ONDA:**

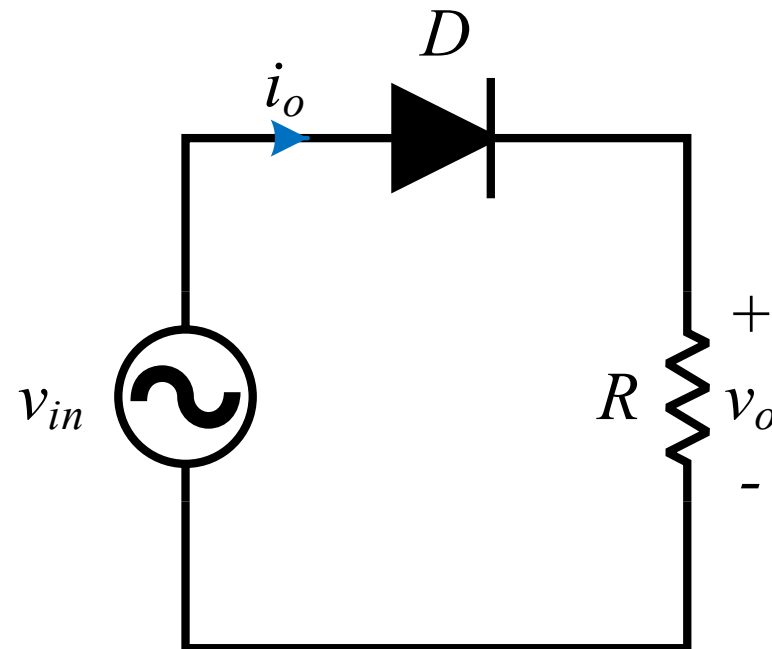

CIRCUITOS RETIFICADORES



■ RETIFICAÇÃO DE MEIA-ONDA:

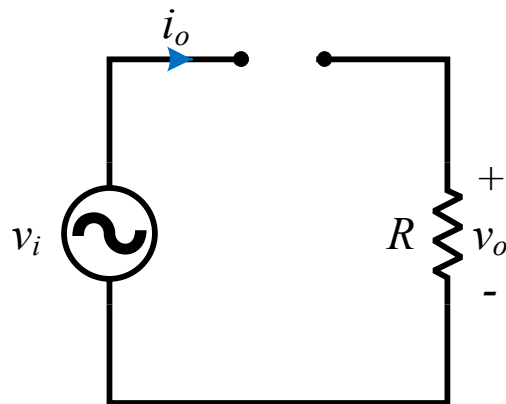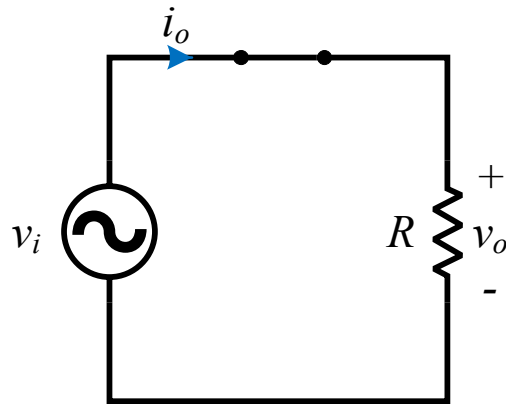



- Possui duas etapas de operação:
 - **1ª etapa:** Semiciclo positivo da tensão de entrada, $v_{in} > 0$, o diodo é polarizado diretamente e entra em condução. A tensão de entrada é aplicada na carga R .
 - **2ª etapa:** Semiciclo negativo da tensão de entrada, $v_{in} < 0$, o diodo está bloqueado e a tensão na carga é zero.

CIRCUITOS RETIFICADORES



■ RETIFICAÇÃO DE MEIA-ONDA:
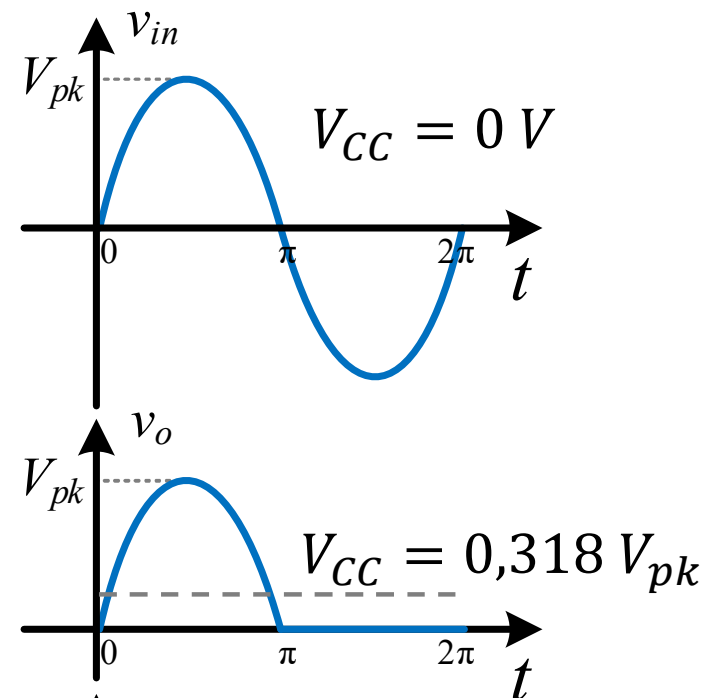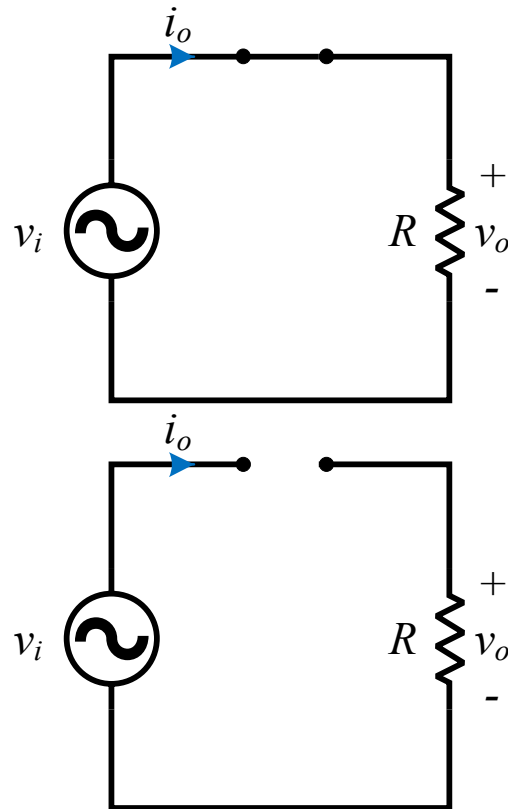
$$v_i(\omega t) = V_{pk} \text{sen}(\omega t)$$





CIRCUITOS RETIFICADORES



■ RETIFICAÇÃO DE MEIA-ONDA (diodo real):

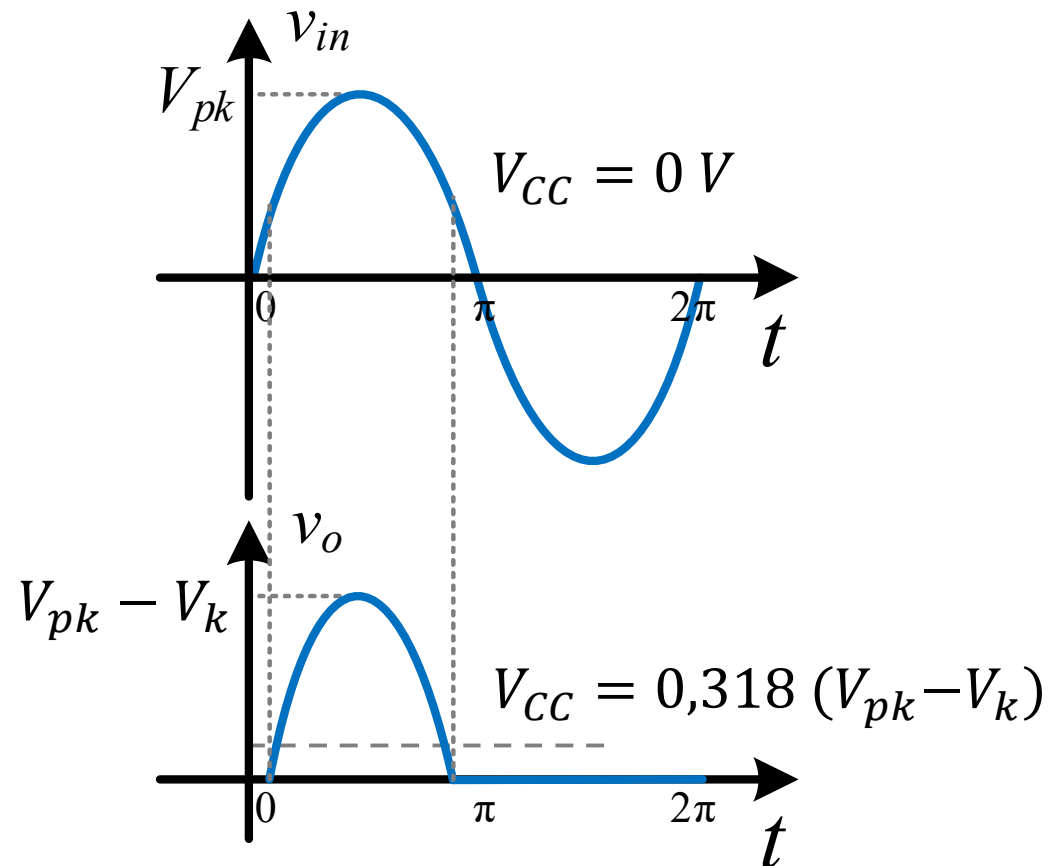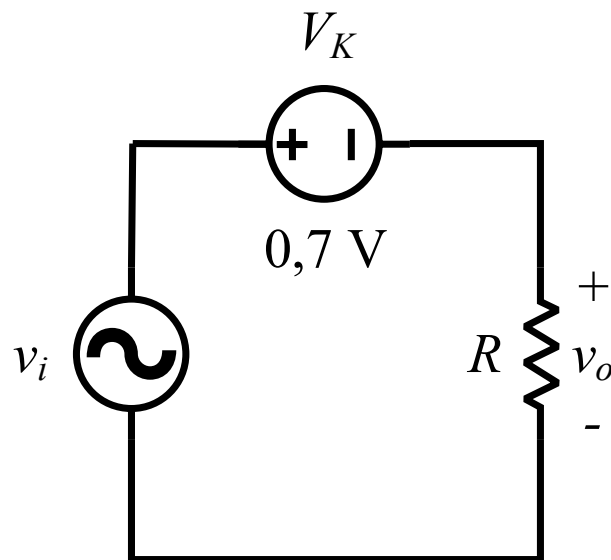
$$v_i(\omega t) = V_{pk} \text{sen}(\omega t)$$



CIRCUITOS RETIFICADORES




- **RETIFICAÇÃO DE ONDA COMPLETA:**

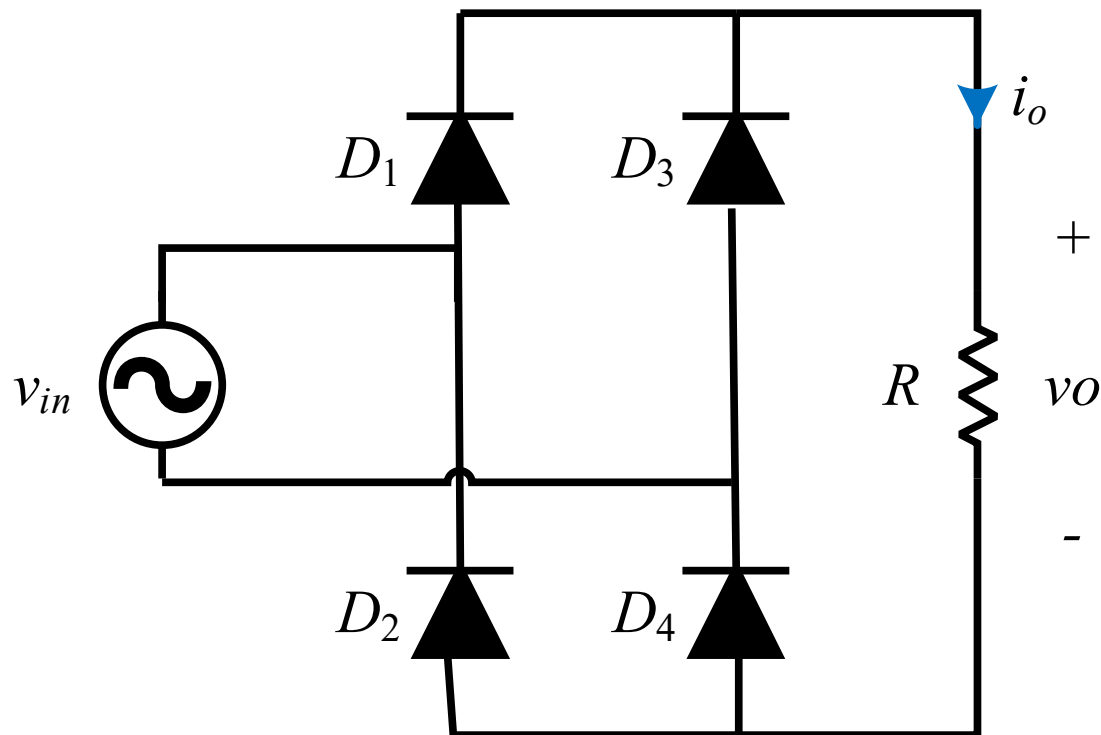

CIRCUITOS RETIFICADORES





■ RETIFICAÇÃO DE ONDA COMPLETA:

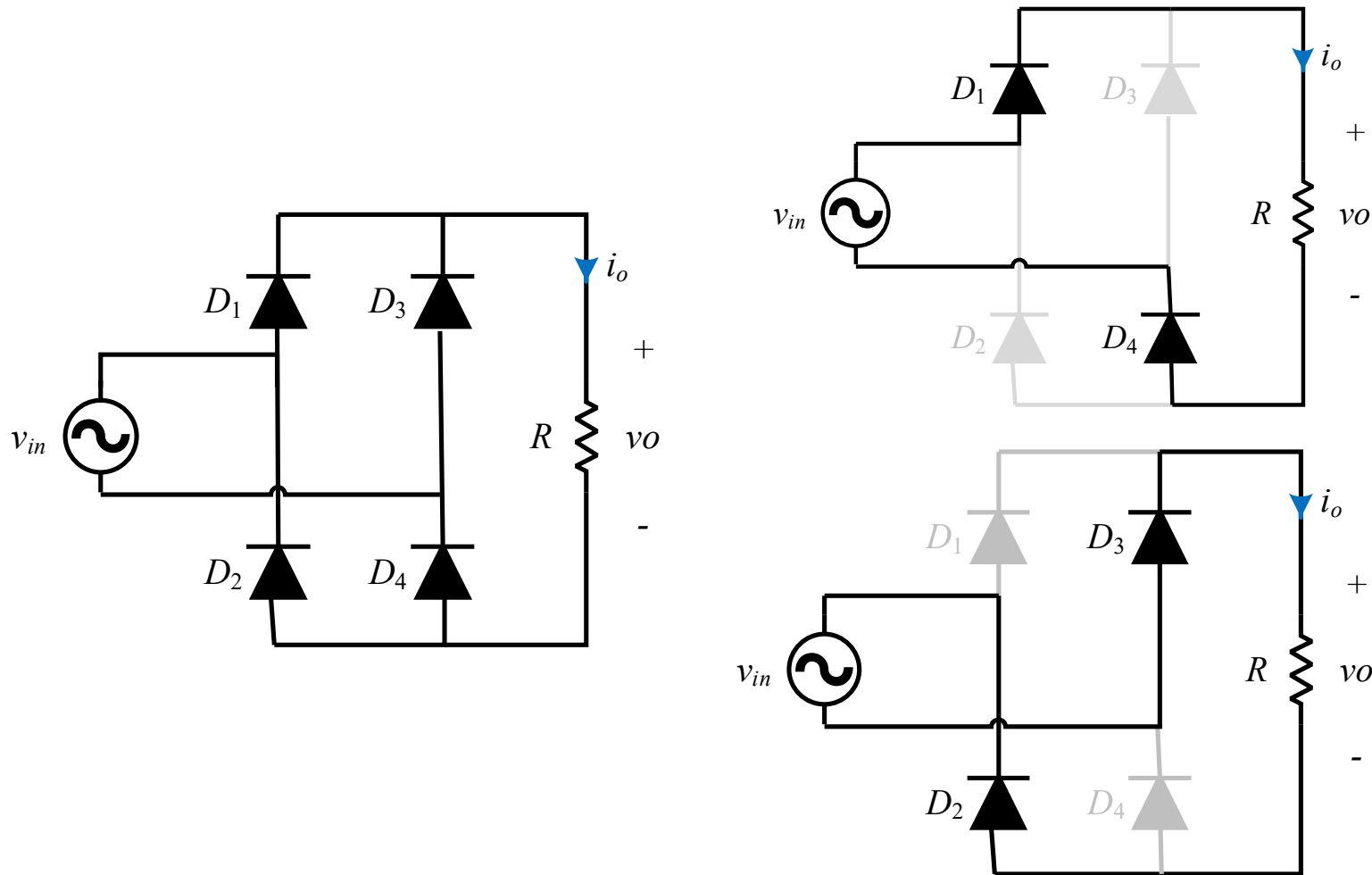

CIRCUITOS RETIFICADORES




■ RETIFICAÇÃO DE ONDA COMPLETA:

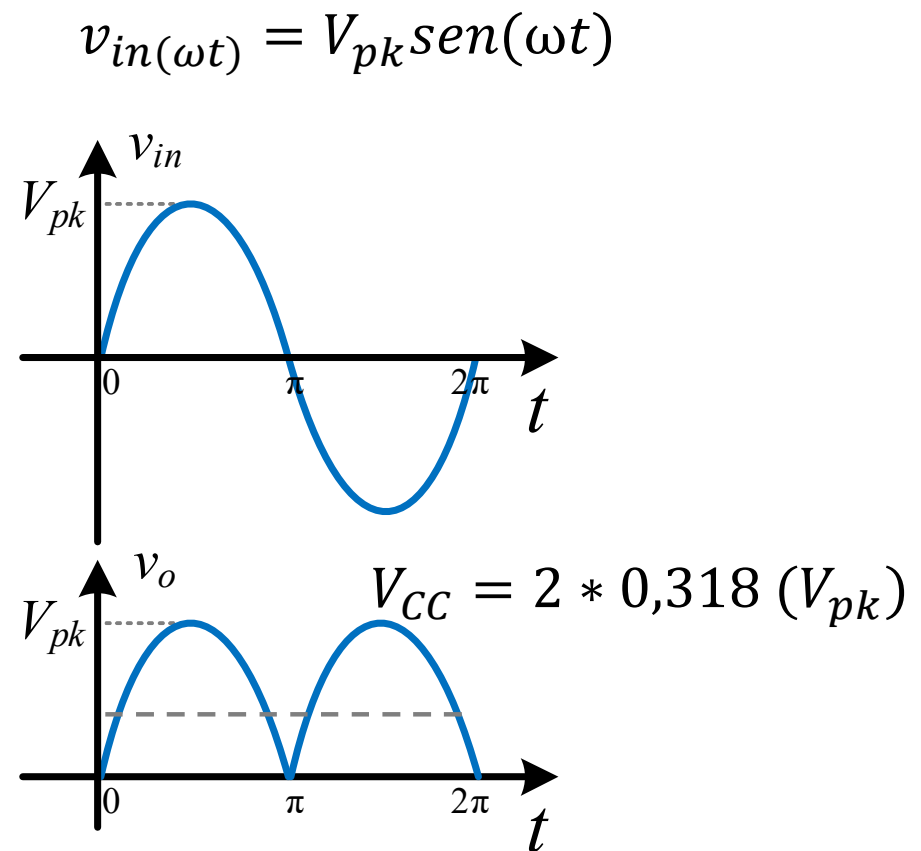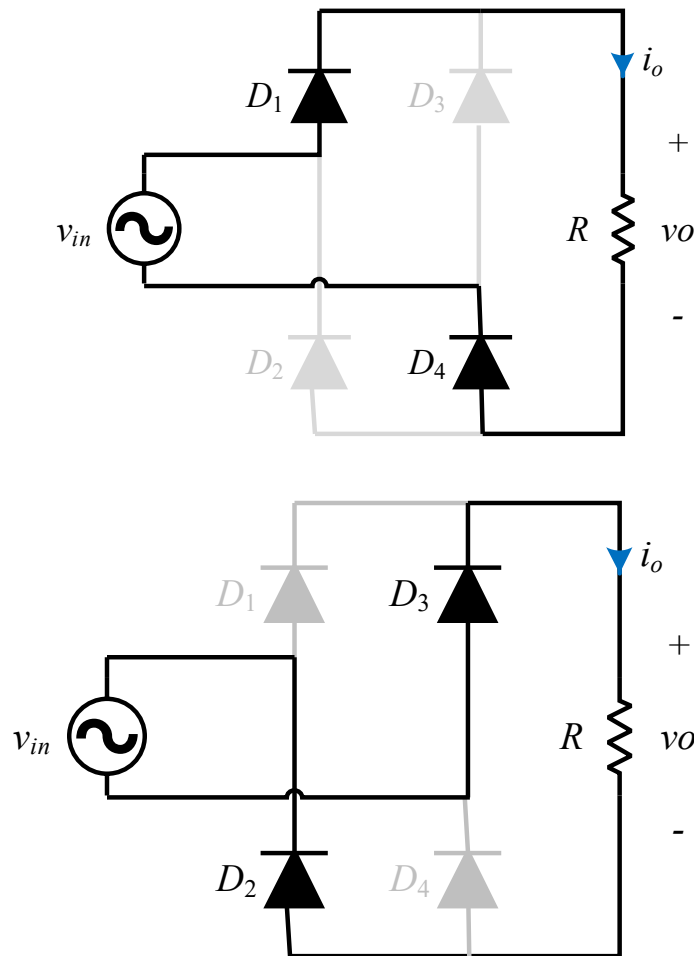

CIRCUITOS RETIFICADORES



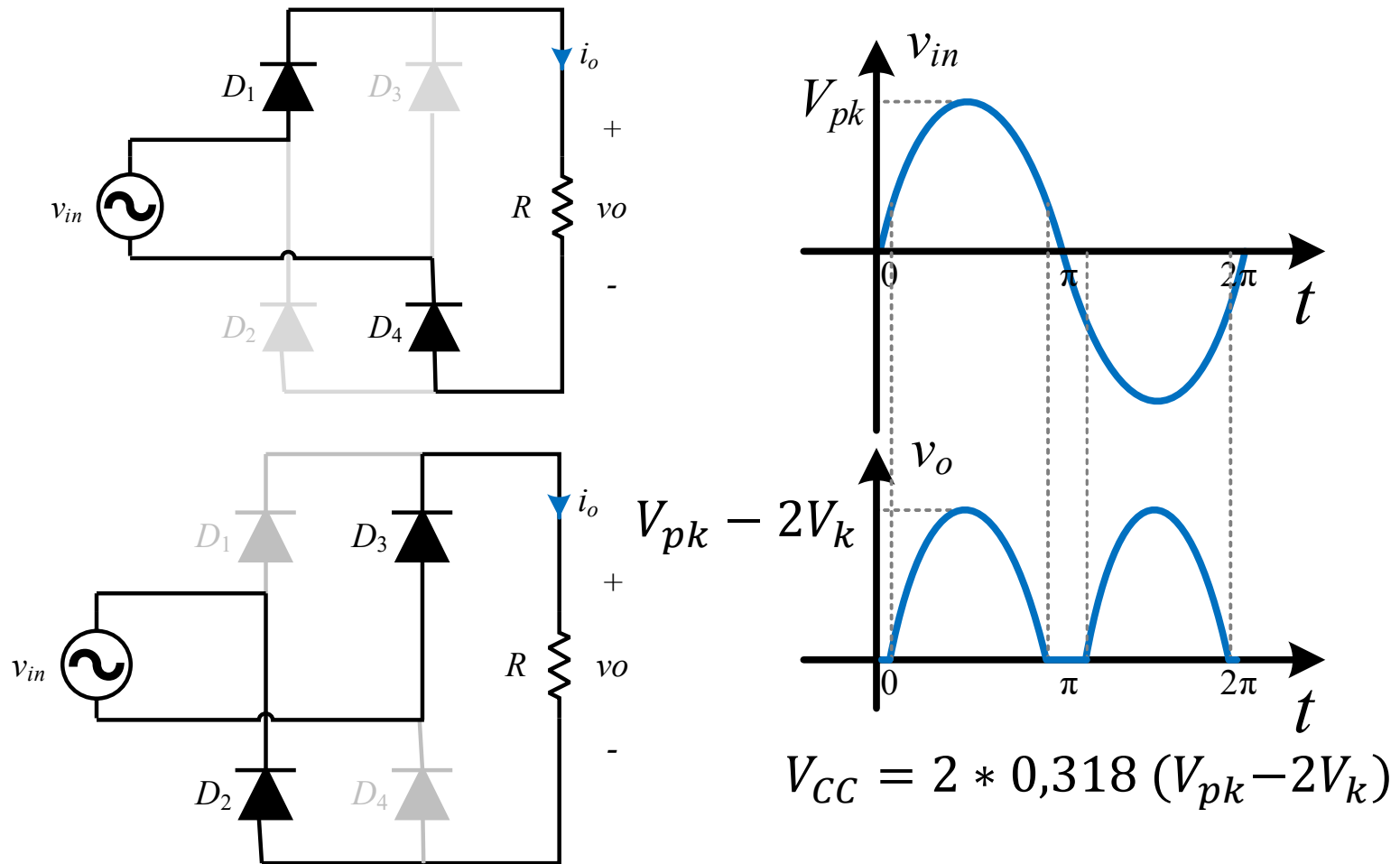■ RETIFICAÇÃO DE ONDA COMPLETA (diodo real):




CIRCUITOS CEIFADORES

CIRCUITOS CEIFADORES





- **Ceifadores** são circuitos que utilizam diodos para “ceifar” uma porção de um sinal de entrada sem distorcer o restante da forma de onda aplicada.

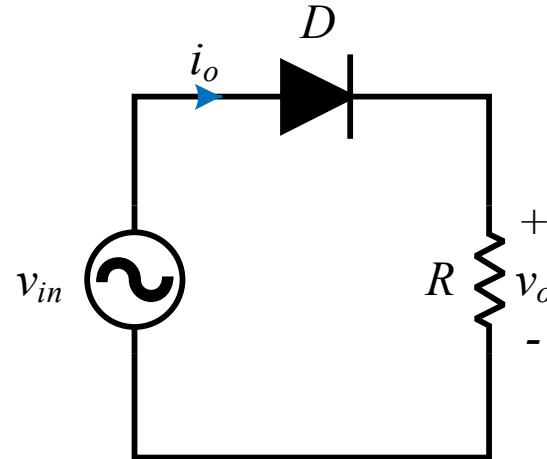- Retificador de meia onda é o exemplo da forma mais simples de um ceifador.






- Há duas categorias gerais de ceifadores: em série e em paralelo.



CEIFADORES EM SÉRIE

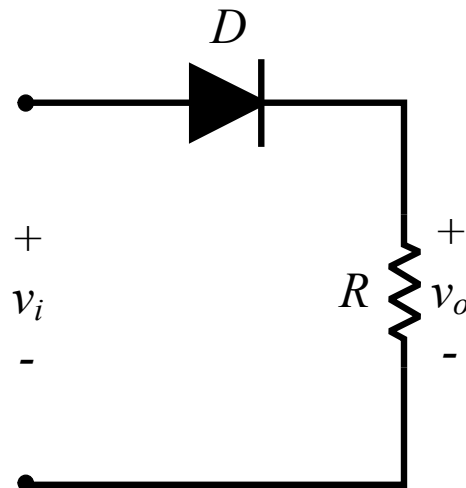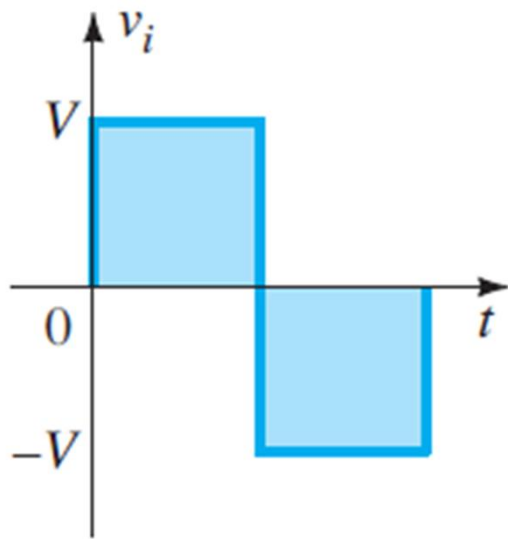




CEIFADORES EM SÉRIE

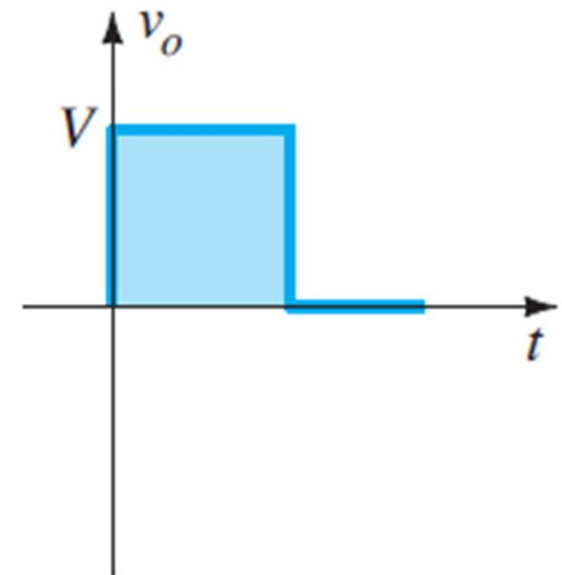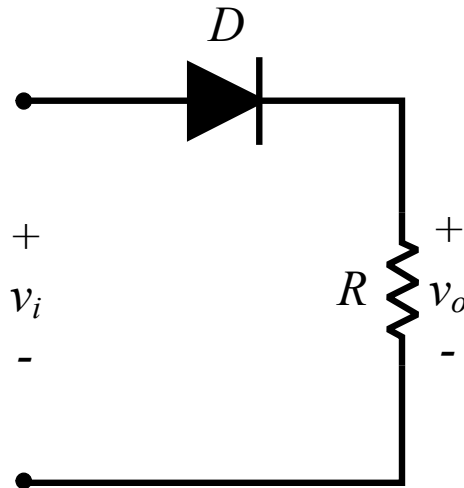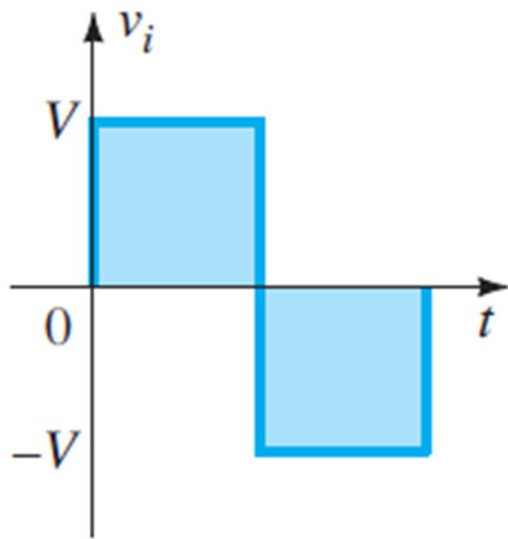




CEIFADORES EM SÉRIE

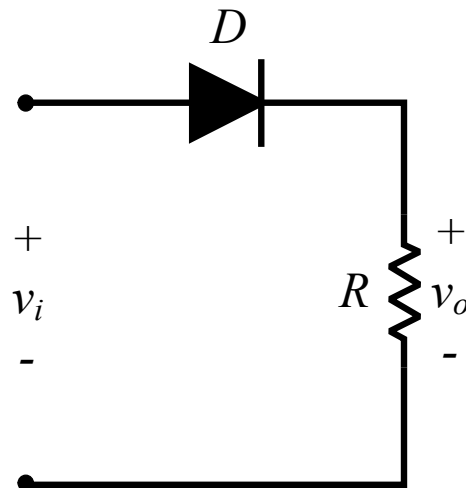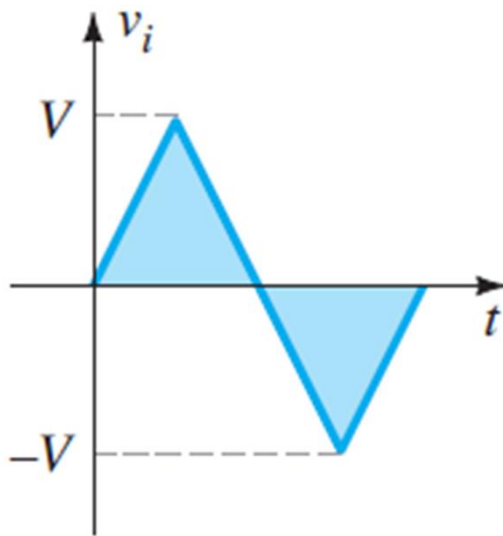



CEIFADORES EM SÉRIE

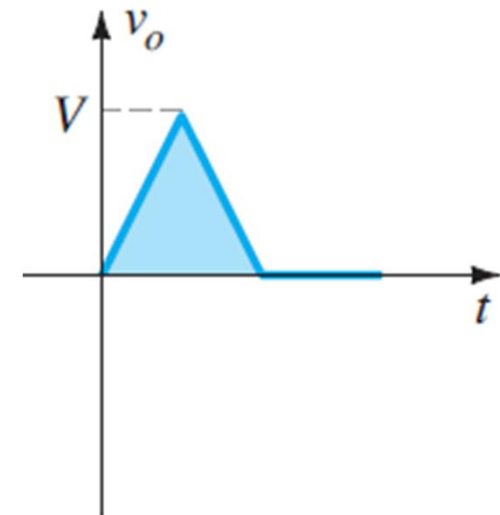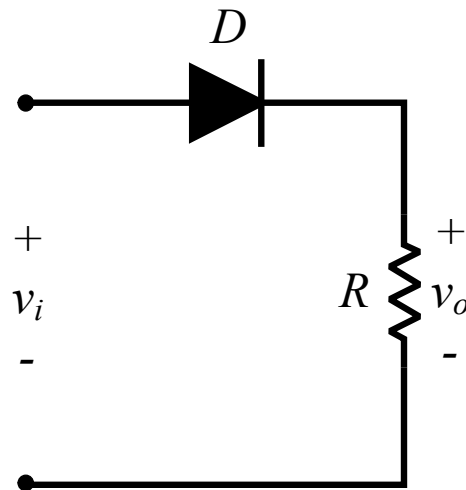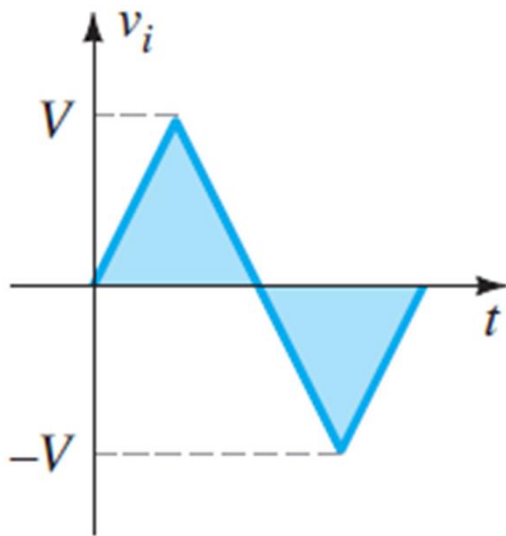


CEIFADORES EM SÉRIE

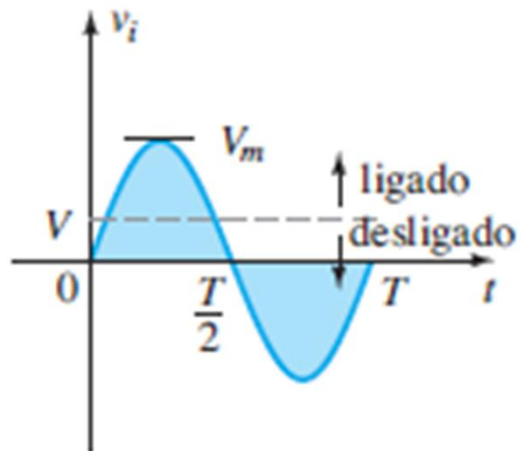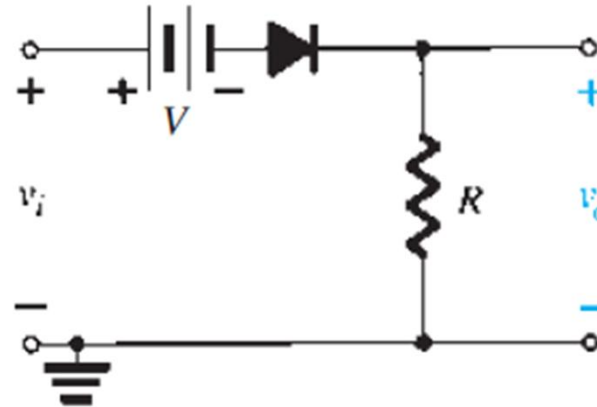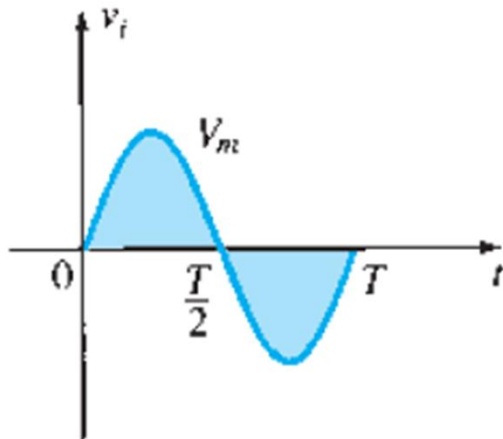

CEIFADORES EM SÉRIE

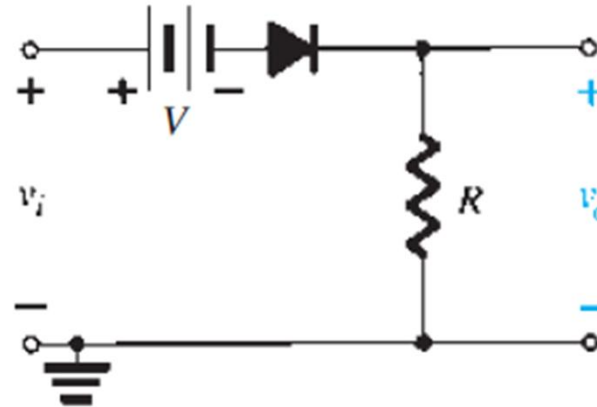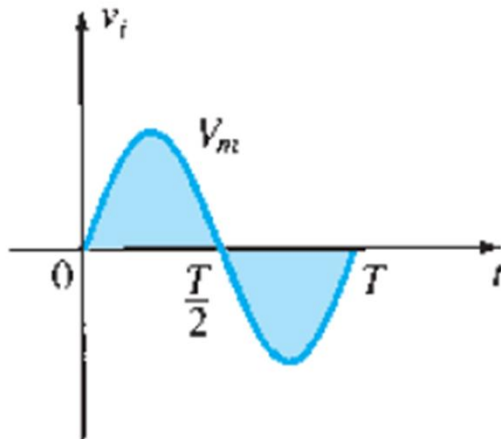


Diodo on

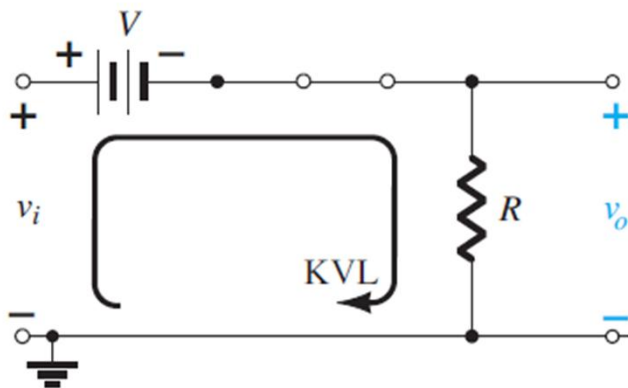

$$v_o = v_i - V$$

Diodo off

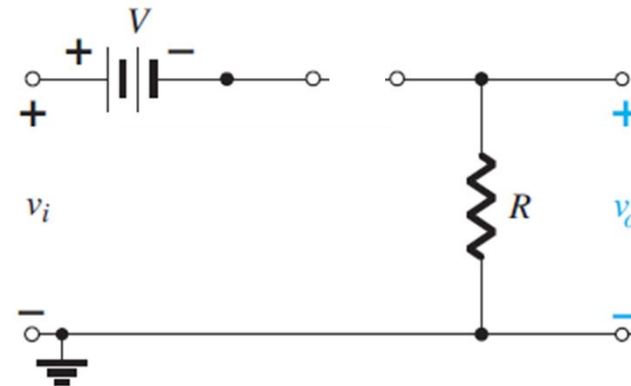


$$v_o = 0 V$$

CEIFADORES EM SÉRIE




Diodo on

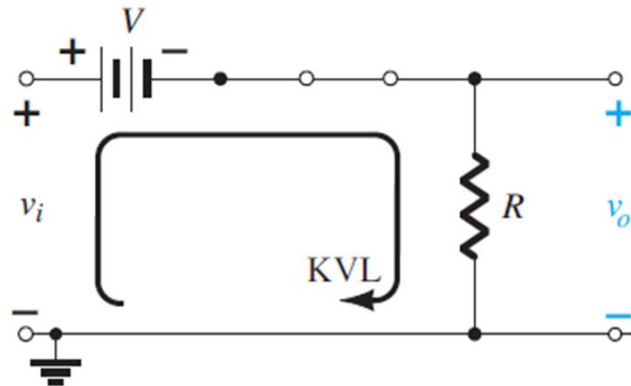


$$v_o = v_i - V$$


Diodo off

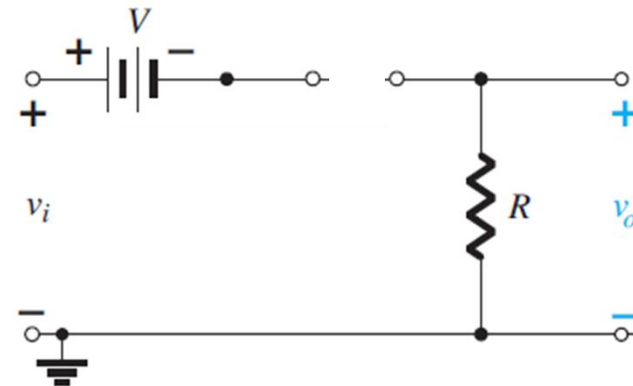



$$v_o = 0 V$$

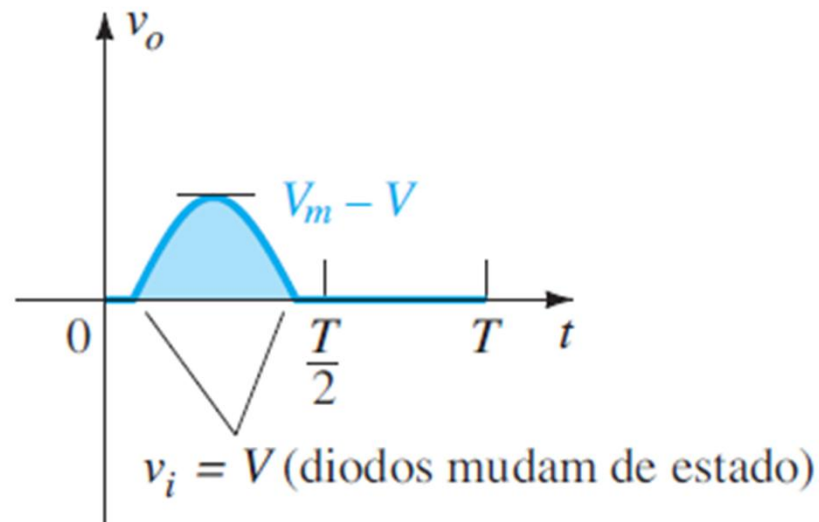




CEIFADORES EM PARALELO

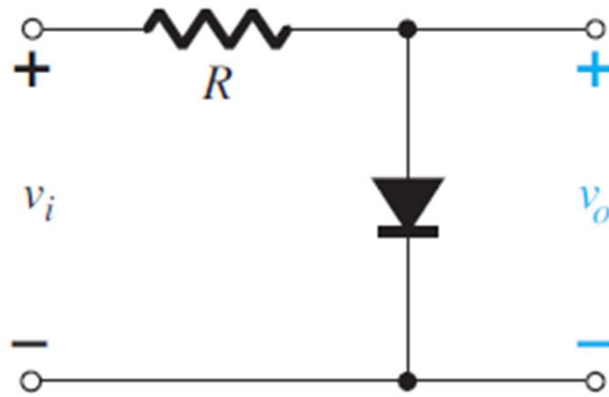



CEIFADORES EM PARALELO

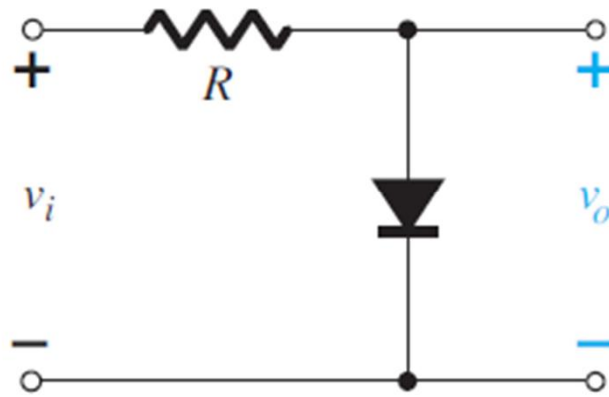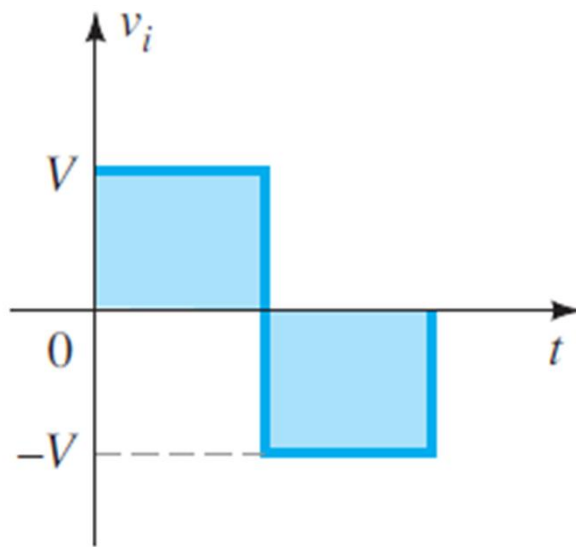




CEIFADORES EM PARALELO

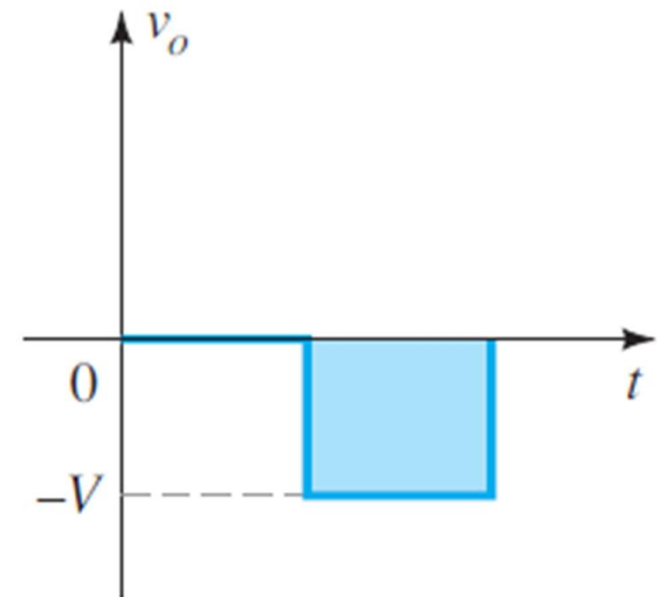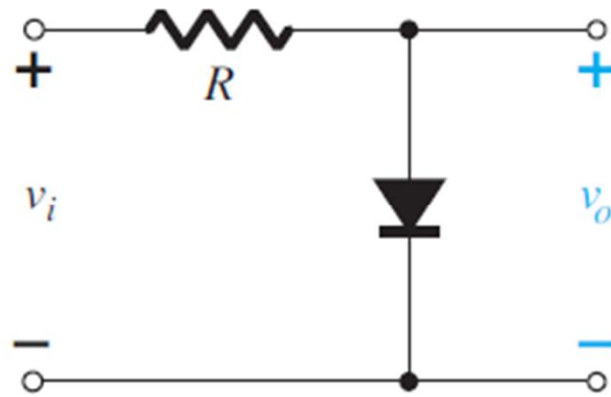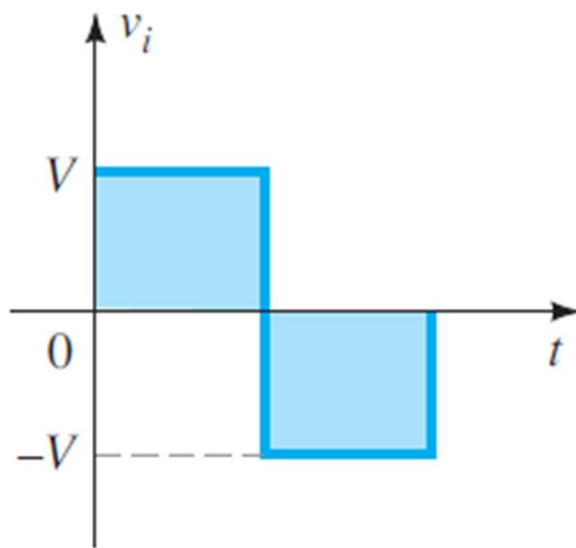

CEIFADORES EM PARALELO

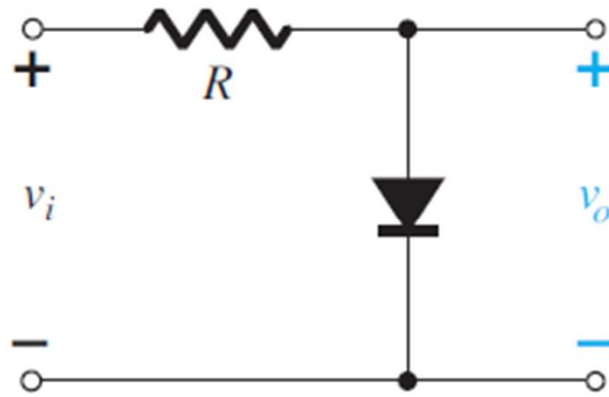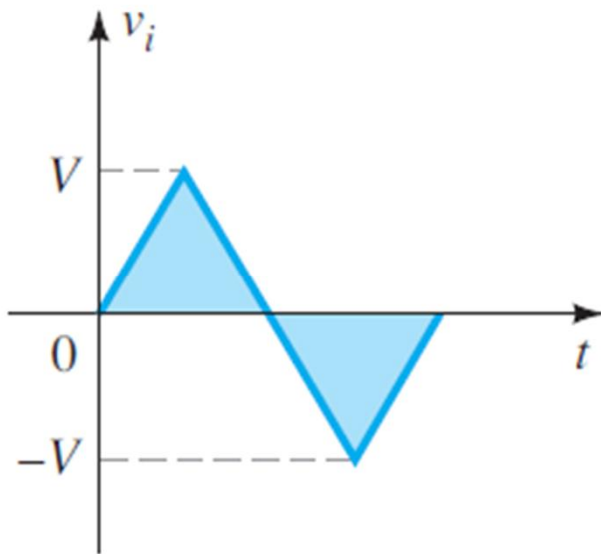

CEIFADORES EM PARALELO

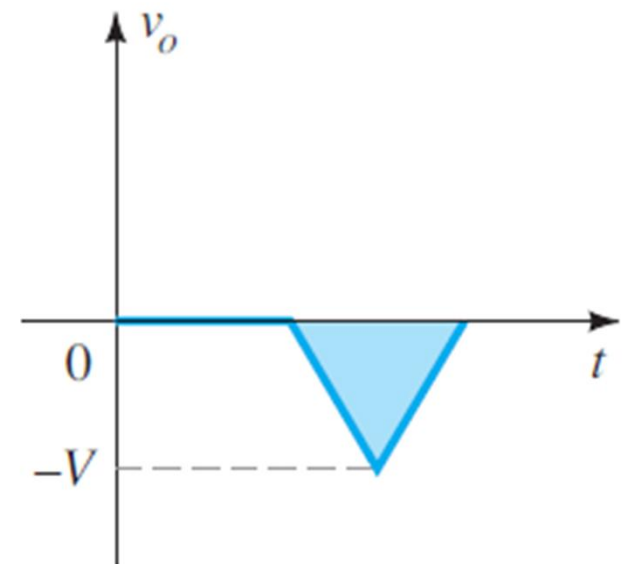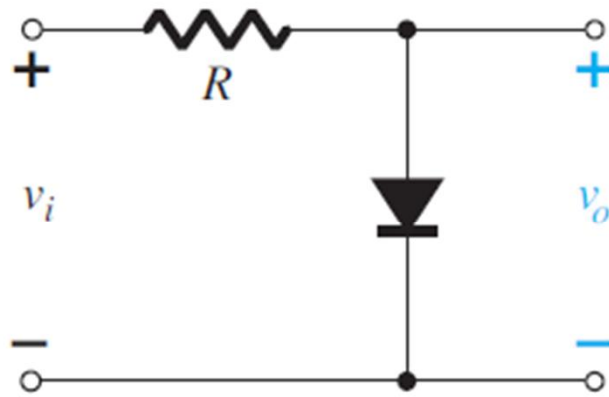
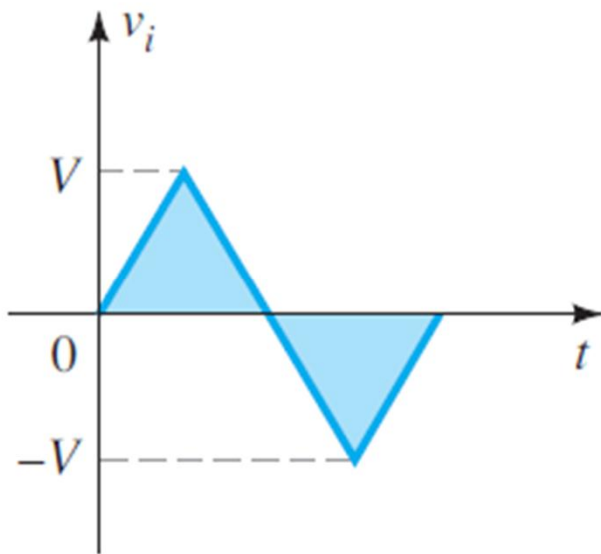


CIRCUITOS GRAMPEADORES



CIRCUITOS GRAMPEADORES



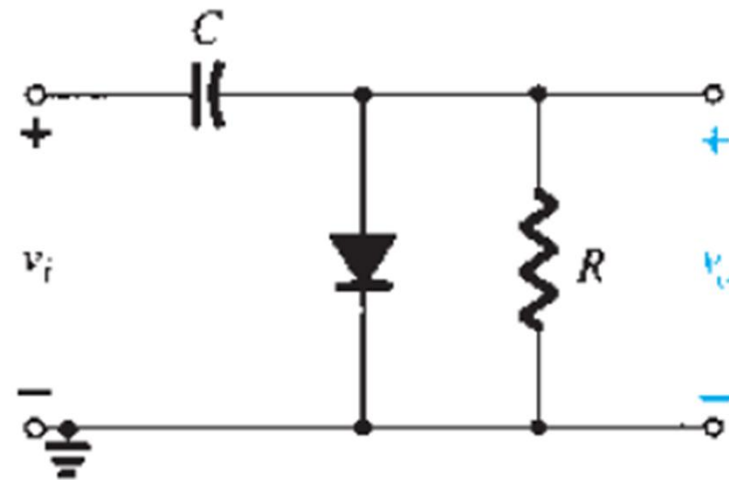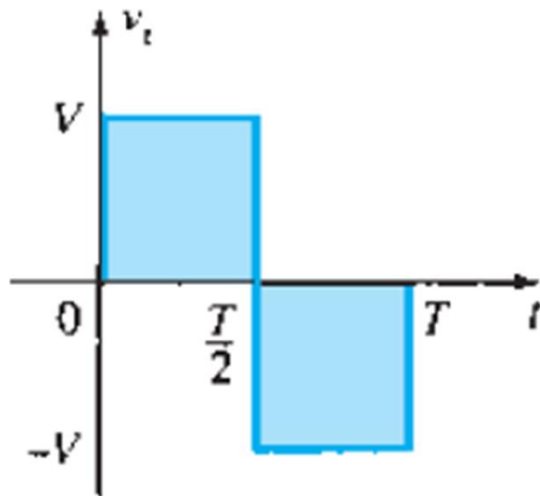
- **Grampeadores** são circuitos constituídos de um diodo, um resistor e um capacitor que desloca uma forma de onda para um nível CC diferente, sem alterar a aparência do sinal aplicado.



CIRCUITOS GRAMPEADORES

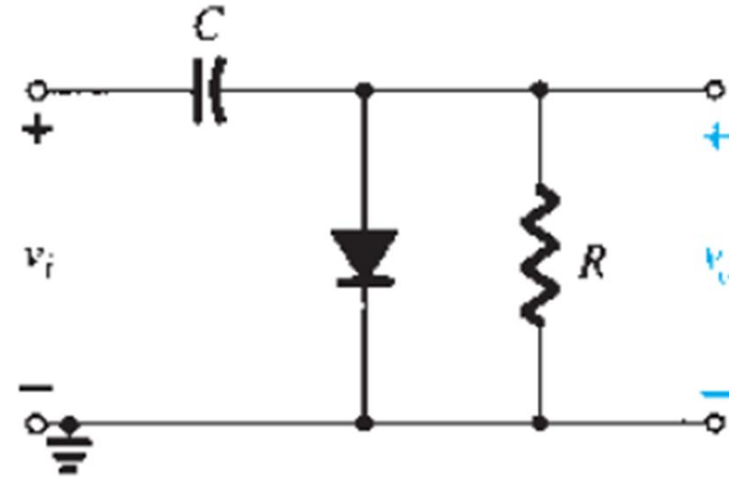
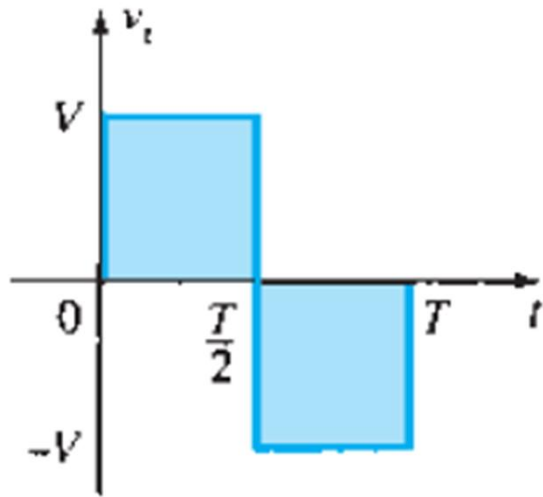


Diodo on

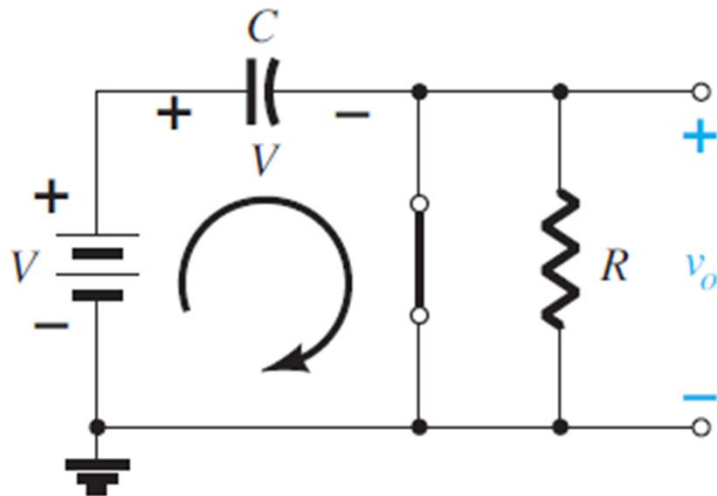


$$V_o = 0V$$

CIRCUITOS GRAMPEADORES

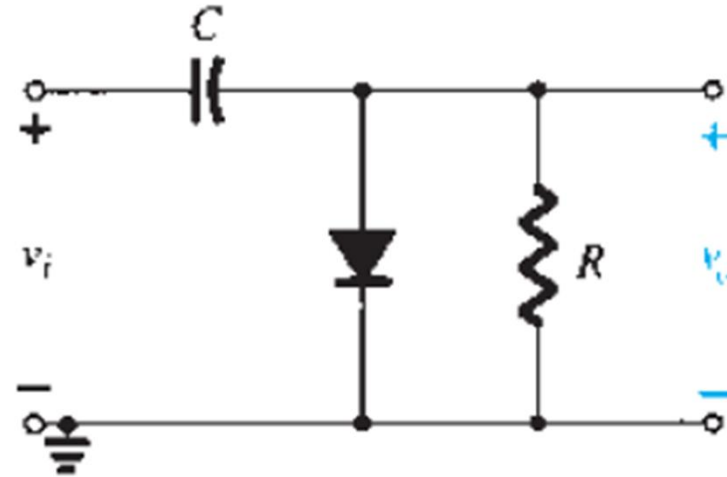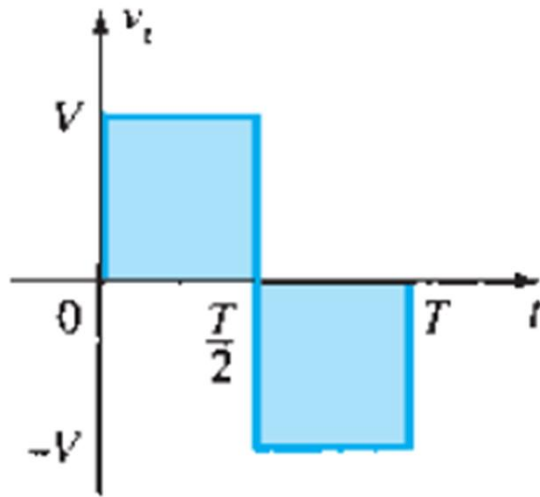




Diodo off

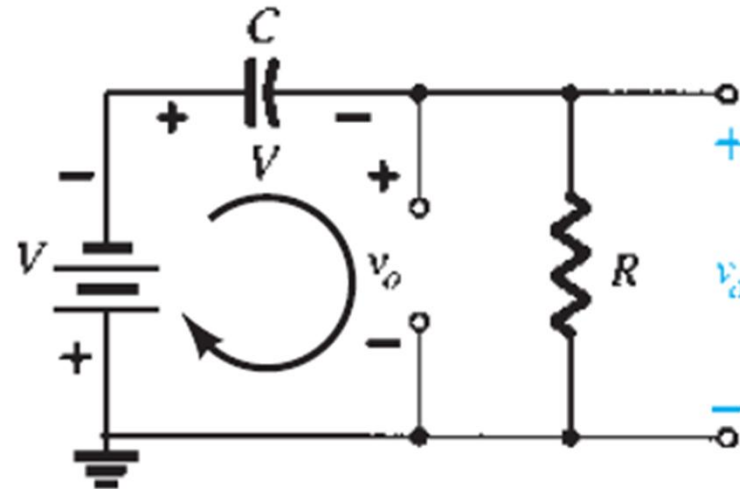

$$+V + V + V_o = 0$$

$$V_o = -2V$$

CIRCUITOS GRAMPEADORES

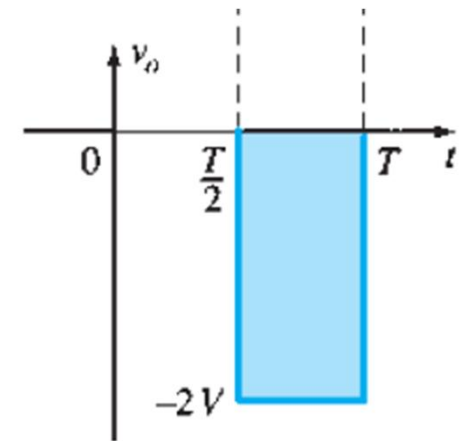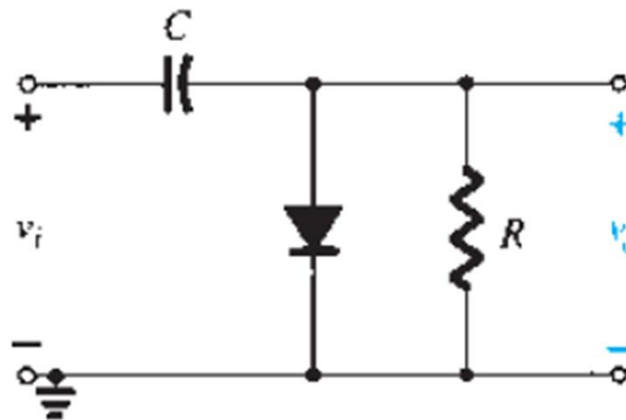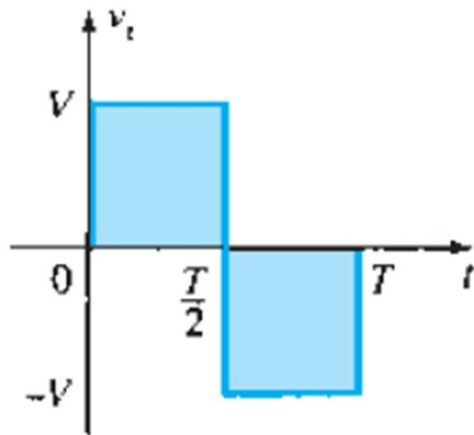

REFERÊNCIA



- BOYLESTAD, R.L., NASCHELSKY, L. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. 11ed., Prentice-Hall, 2013.



Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Joinville
Centro Tecnológico de Joinville - CTJ
Departamento de Engenharias da Mobilidade

Até a próxima aula!