

LISTA DE EXERCÍCIOS IV – NÃO É PARA ENTREGAR

Aula – Análise CA do TJB

1. Para o circuito da Figura 1:
 - a) Determine r_e (dica: utilize análise CC).
 - b) Desenhe o circuito equivalente CA.
 - c) Determine Z_i (com $r_o = \infty \Omega$).
 - d) Calcule Z_o (com $r_o = \infty \Omega$).
 - e) Determine A_v (com $r_o = \infty \Omega$).

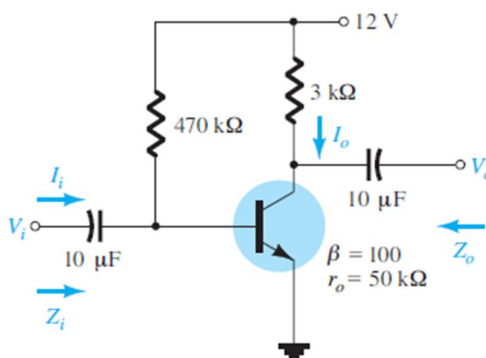


Figura 1 – Exercício 1.

2. Para o circuito da Figura 2, determine:
 - a) r_e . (dica: utilize análise CC).
 - b) Desenhe o circuito equivalente CA.
 - c) Z_i .
 - d) Z_o ($r_o = \infty \Omega$).
 - e) A_v ($r_o = \infty \Omega$).

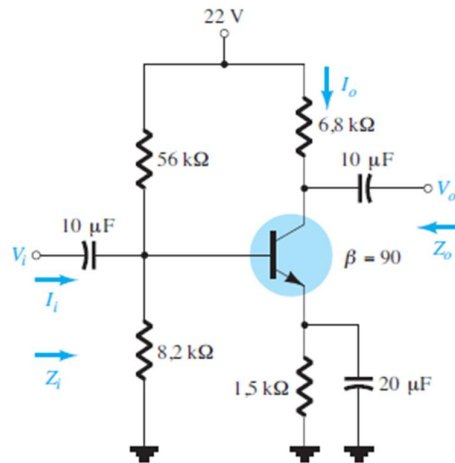


Figura 2 – Exercício 2.

3. Para o circuito da Figura 3, determine:

- r_e . (dica: utilize análise CC).
- Desenhe o circuito equivalente CA.
- Z_i .
- Z_o .
- A_v .

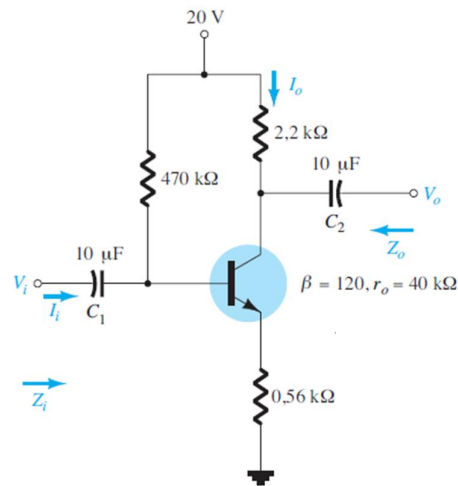


Figura 3 – Exercício 3.

4. Para o circuito da Figura 4, determine:
- r_e . (dica: utilize análise CC).
 - Desenhe o circuito equivalente CA.
 - Z_i .
 - Z_o .
 - A_v .

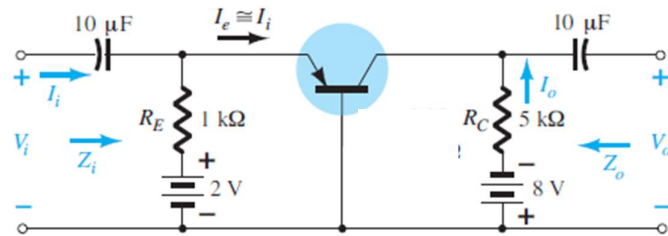


Figura 4 – Exercício 4.

GABARITO

1. a) $r_e=10,71\Omega$, b) $Z_i=1,07k\Omega$, c) $Z_o=3k\Omega$, d) $A_v=-280,11$.
2. a) $r_e=18,44\Omega$, b) $Z_i = 1,35 k\Omega$, c) $Z_o = 6,8k\Omega$, d) $A_v=-368,76$
3. a) $r_e=5,99\Omega$, b) $Z_i=59,22k\Omega$, c) $Z_o=2,2k\Omega$, d) $-3,92$
4. a) $r_e= 20\Omega$, b) $Z_i=19,61\Omega$, c) $Z_o= 5k\Omega$, d) $A_v=250\Omega$